半加器 (C-MOS) AND (N-MOS) XOR (C-MOS) \bullet $C = A \cdot B$ $\overline{(A \cdot B)}$ $\multimap S = A \oplus B$